

## QUESTION NO 1

$$i_1 = -4 \sin(377t + 55^\circ)$$
$$i_2 = 5 \cos(377t - 65^\circ)$$

for  $I_1$

$$i_1 = 4 \cos(377t + 55 + 90)$$


$$i_1 = 4 \cos(377t + 145^\circ)$$

### Phase difference

$$\phi = 145 - (-65)$$


$$\phi = 210^\circ$$

### Time Domain

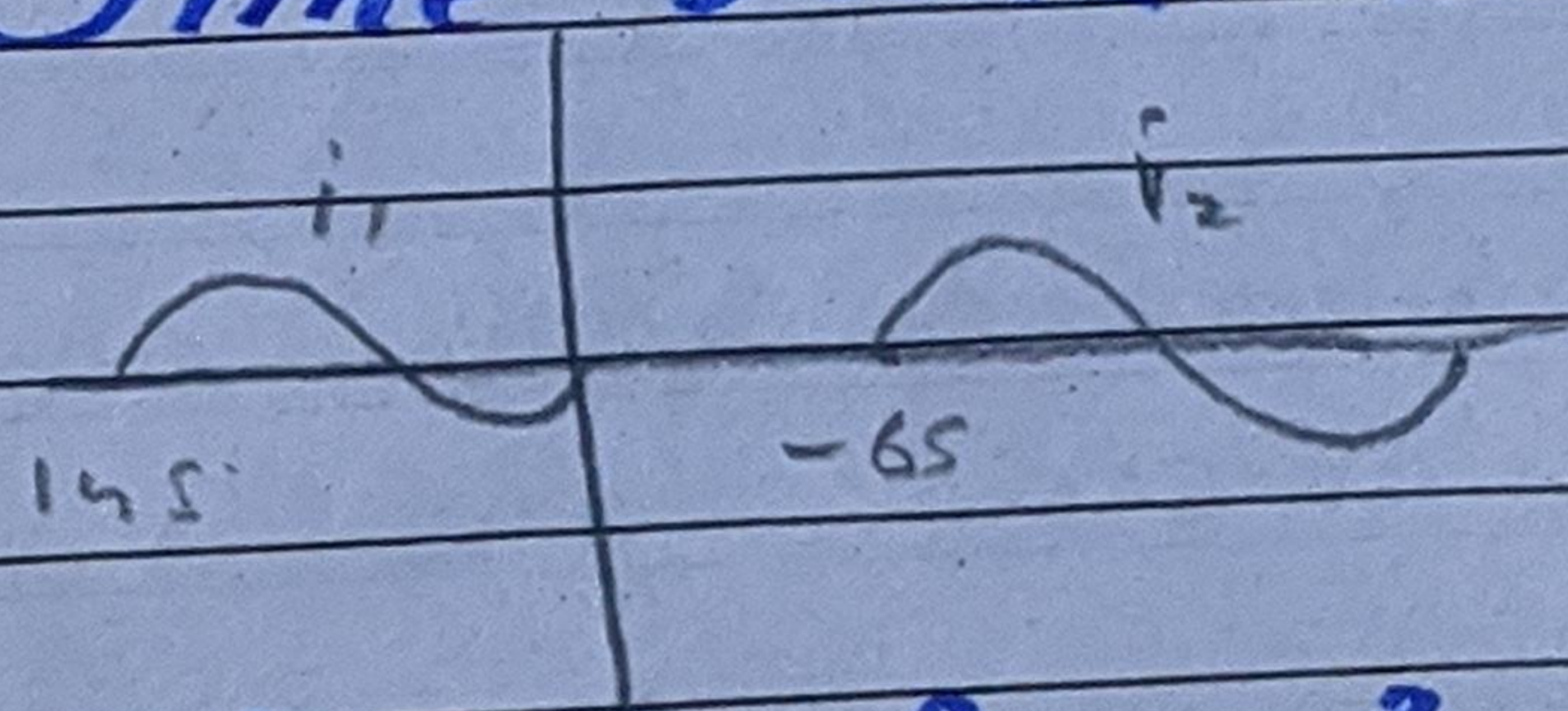


$i_1$  leads  $i_2$  by  $210^\circ$

### Phasor Domain

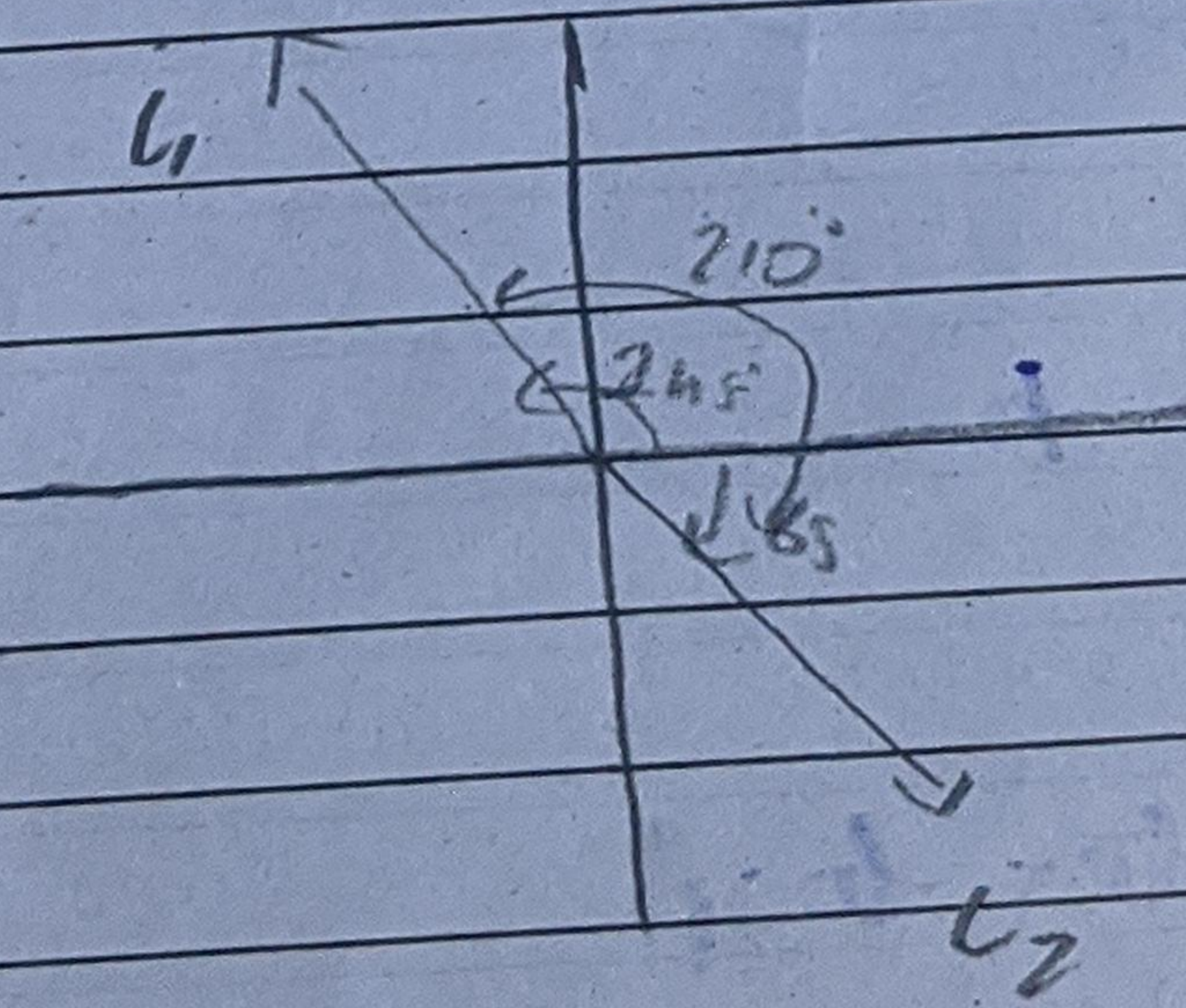

$i_1$  leads  $i_2$  by  $210^\circ$



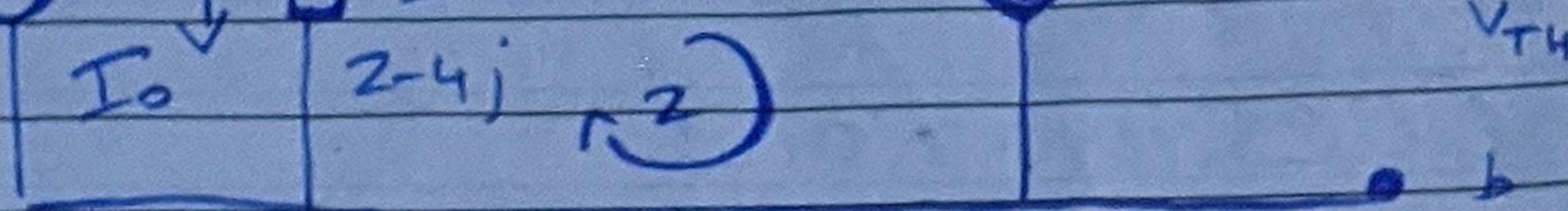

Apply KCL at node a

$$I_B = 0.5I_0 + I_0$$

$$\cancel{3} \cdot 5I_0 = \cancel{15}$$

$$I_0 = 10A$$

Apply KVL at loop 2

$$-I_0(2-4j) + 0.5I_0(4+3j) + V_{TH} = 0$$

$$-10(2-4j) + 0.5 \times 10(4+3j) + V_{TH} = 0$$


$$V_{TH} = 20 - 40j - 20 - 15j$$

$$V_{TH} = -55j$$

$$V_{TH} = +55 \angle -90^\circ$$

For  $Z_{th}$

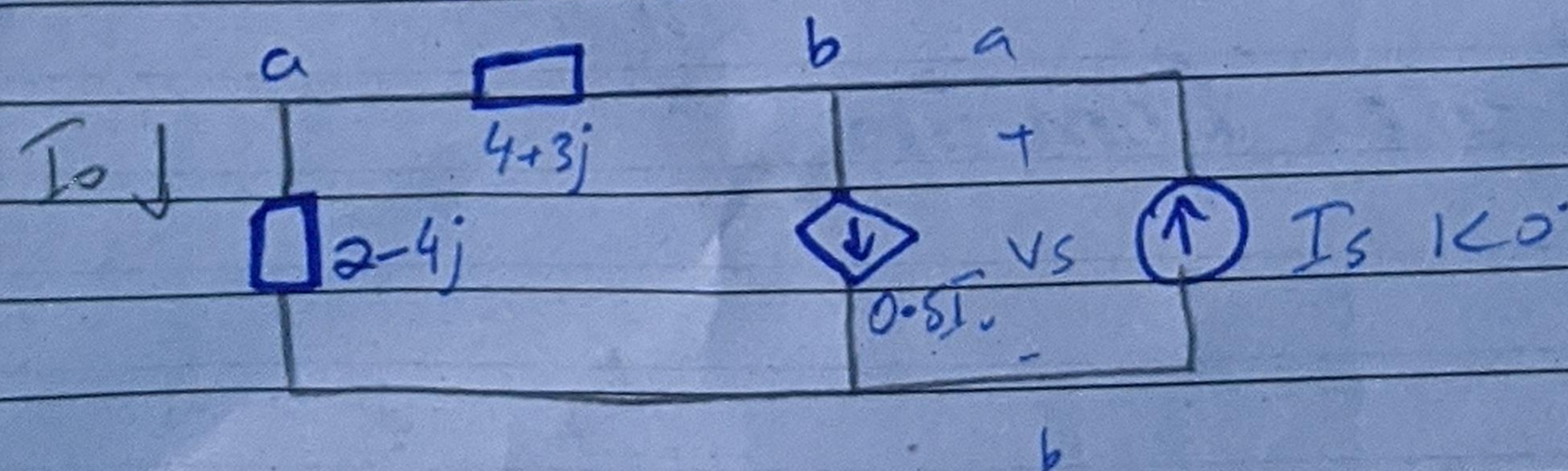Killing all independent sources and applying a test current source



Apply KCL at node b

$$-1 + 0.5I_0 + I_0 = 0$$


$$I_0 = 2/3 A$$

Apply KVL at outer loop



$$Z_{th} = \frac{V_s}{I_s} = \frac{2}{3} (6-j)$$

$$Z_{th} = 4 - 0.6667j$$

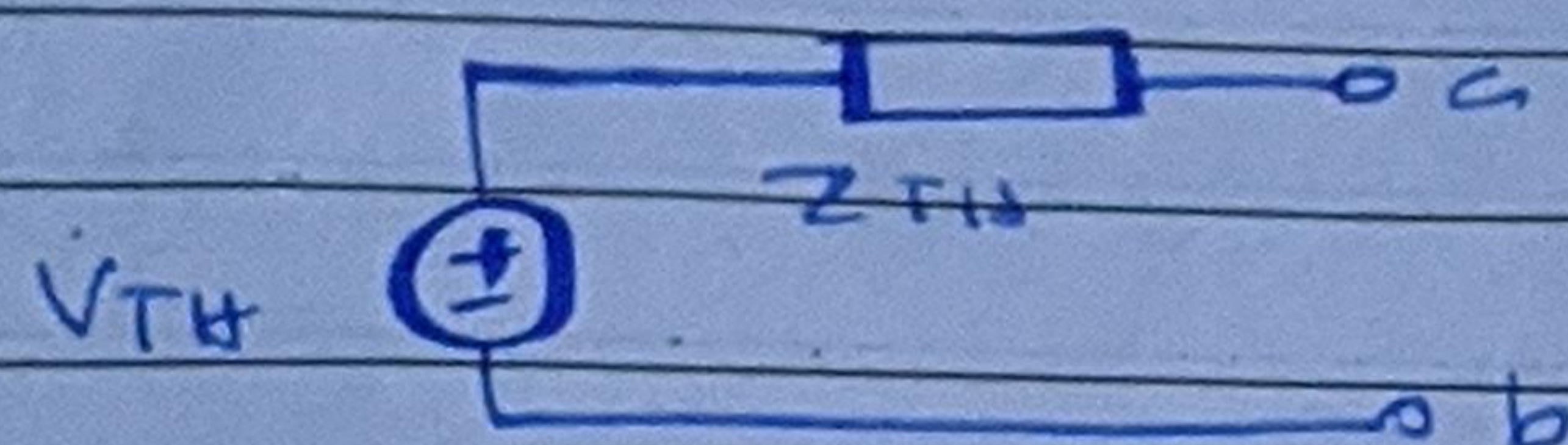

**For Norton**

$$I_N = V_{TH} / Z_{TH} = 55 \angle -90^\circ / 4 - 0.6667j$$

$$I_N = 13.56 \angle -80.53^\circ A$$

**For  $P_{max}$**

$$P_{max} = |V_{TH}|^2 / 8R_{TH} = (55)^2 / 8R_{TH}$$

$\therefore R_{TH}$  is the real part of  $Z_{th}$   
so we can find  $P_{max}$  as

$$P_{max} = (55)^2 / 8(4)$$

$$P_{max} = 1512.5 \text{ Watts}$$

But if we put whole of  $Z_{th}$  then

$$P_{max} = \frac{55^2}{8(4 - 0.6667j)}$$

$$P_{max} = 1.718 \angle -1.193^\circ \text{ Watts}$$